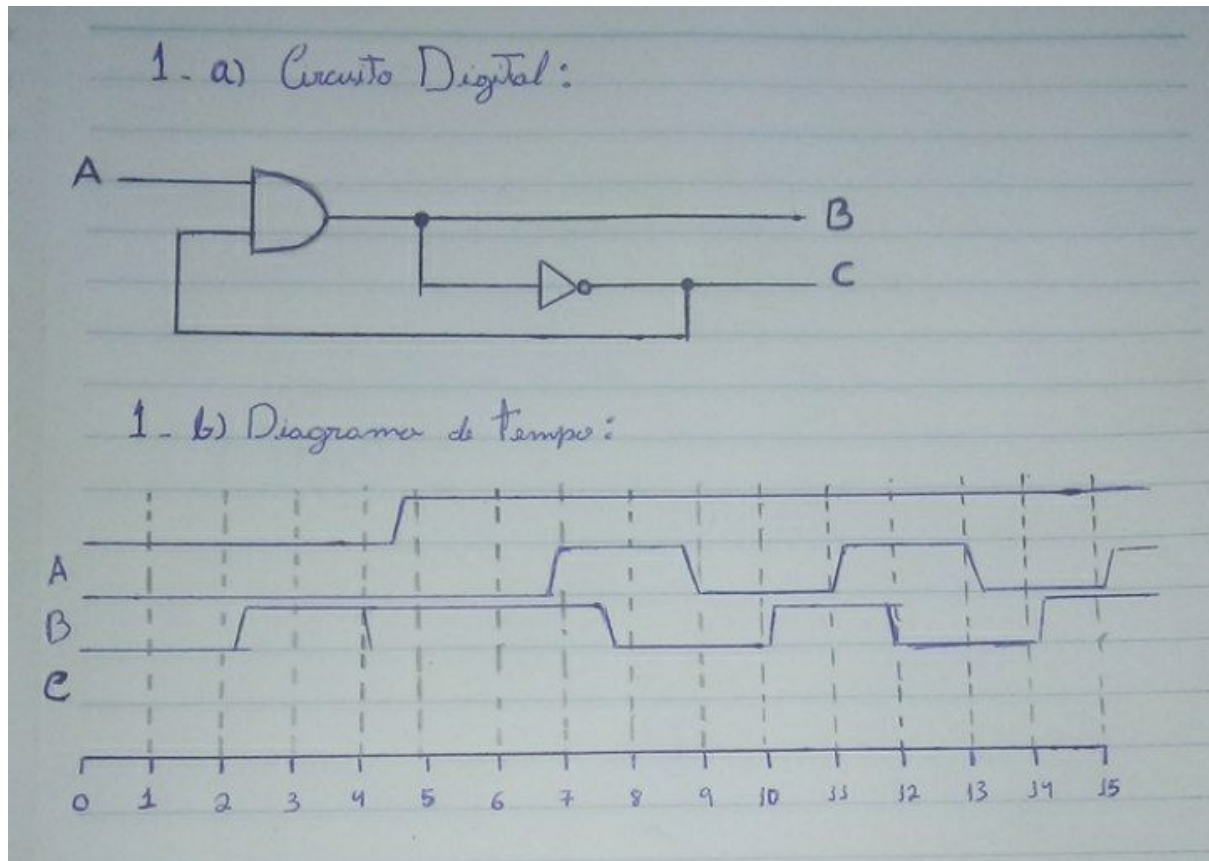


# Projeto de Sistemas Digitais - P1: Primeiros passos em Verilog

Aluno: Vítor Aguiar Tavares (vat2)

Questão 1:



Questão 2:

```
module questao_2(input A, input B, input C, input D, output SAIDA);  
  
    assign #5 AND = (A && B && C);  
    assign #5 NOR = !(B || C);  
    assign #5 OR = (AND || D);  
    assign #5 NAND = !(A && NOR);  
    assign #2 NOT = !NAND;  
    assign #5 SAIDA = (OR ^ NOT);  
  
endmodule
```

### Questão 3:

a)

```
module mux4to1_assign(input [3:0] I0, input [3:0] I1, input [3:0] I2,
input [3:0] I3, input [1:0] CD, output [3:0] F);

    assign #10 F = CD[1] ? (CD[0] ? I3 : I2) : (CD[0] ? I1 : I0);

endmodule
```

b)

```
module mux4to1_ifelse(input [3:0] I0, input [3:0] I1, input [3:0] I2,
input [3:0] I3, input [1:0] CD, output reg [3:0] F);

    always @(I0 or I1 or I2 or I3 or CD)
    begin
        if(CD == 2'b00)
            begin
                #10 F = I0;
            end
        else if(CD == 2'b01)
            begin
                #10 F = I1;
            end
        else if(CD == 2'b10)
            begin
                #10 F = I2;
            end
        else
            begin
                #10 F = I3;
            end
    end

endmodule
```

c)

```
module mux4to1_case(input [3:0] I0, input [3:0] I1, input [3:0] I2,
input [3:0] I3, input [1:0] CD, output reg [3:0] F);

    always @(I0 or I1 or I2 or I3 or CD)
    begin
        case(CD)
            2'b00 : #10 F <= I0;
            2'b01 : #10 F <= I1;
            2'b10 : #10 F <= I2;
            2'b11 : #10 F <= I3;
        endcase
    end

endmodule
```

#### Questão 4:

a)

```
module questao_4_ifelse(input A, B1, B2, B3, output reg [1:0] C);

    always @(A, B1, B2, B3, C)
    begin
        if(A == B1)
        begin
            C = 2'b01;
        end
        else if(A == B2)
        begin
            C = 2'b10;
        end
        else if(A == B3)
        begin
            C = 2'b11;
        end
        else
        begin
            C = 2'b00;
        end
    end

endmodule
```


```

module questao_4_case(input A, B1, B2, B3, output reg [1:0] C);

    always @(A, B1, B2, B3, C)
    begin
        case(A)
            B1 : C = 2'b01;
            B2 : C = 2'b10;
            B3 : C = 2'b11;
            default : C = 2'b00;
        endcase
    end
endmodule


```

b)

 


Questão 5:

a)

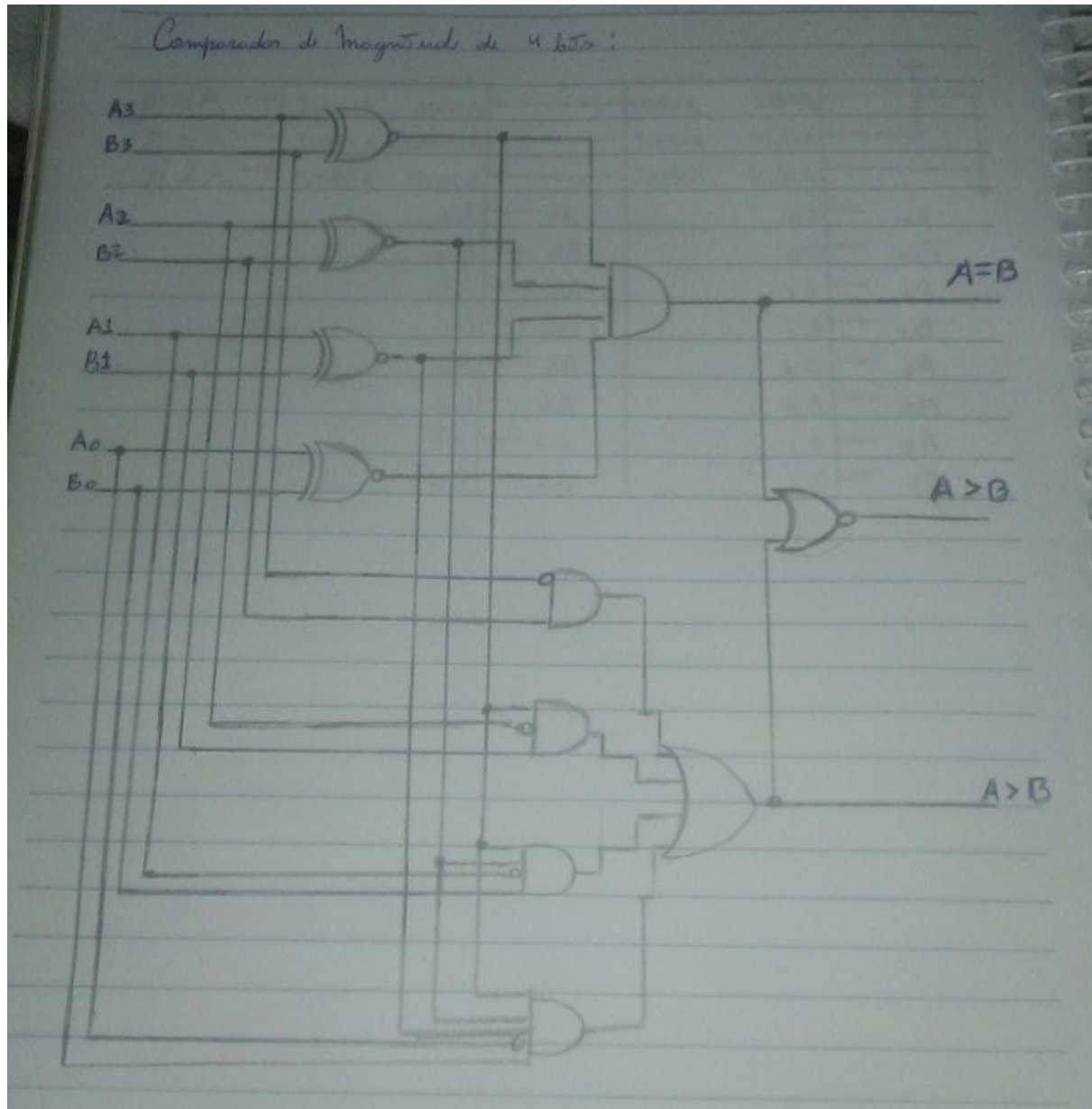

b)

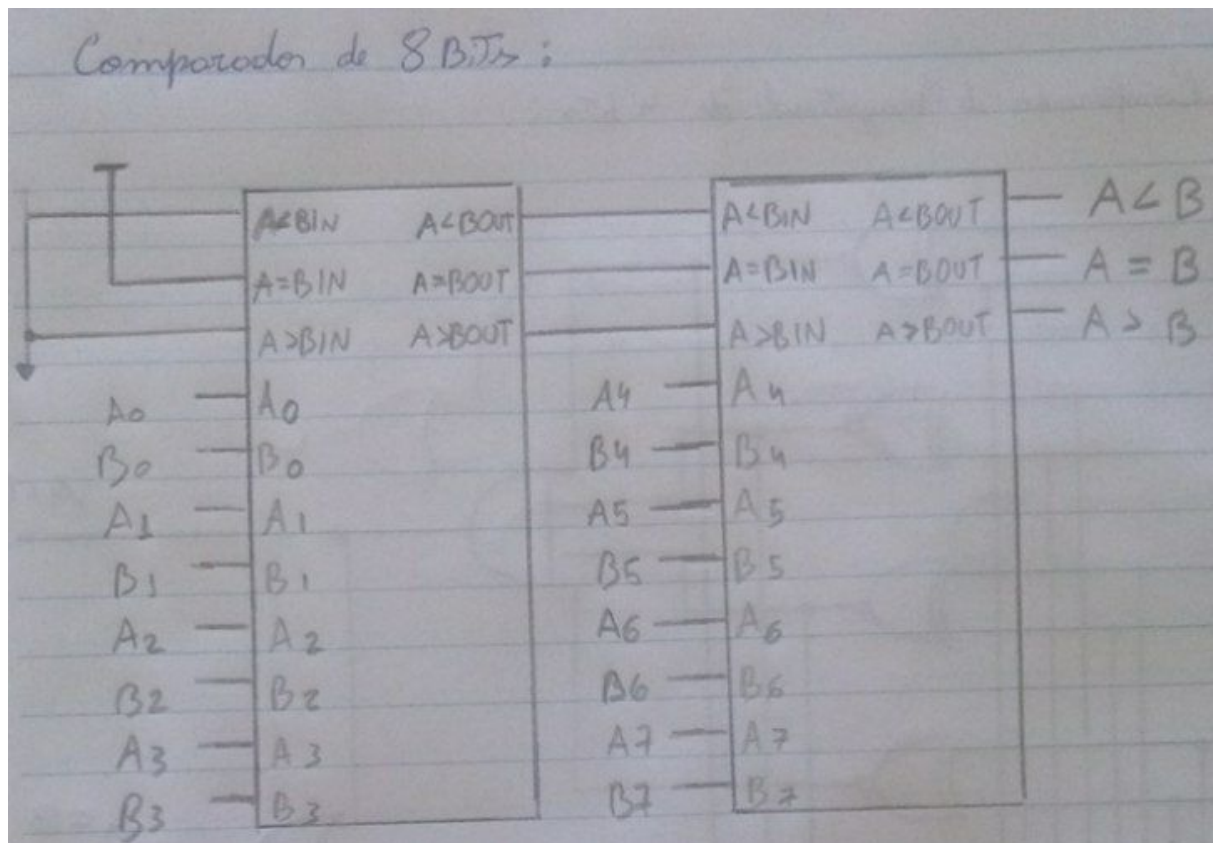

c)

```
module comparador_4bits(output wire G, L, E, input wire [3:0] A, B);

    assign G = (A > B);
    assign L = (A < B);
    assign E = (A == B);

endmodule
```

ou

```
module Comparador_4bits (output wire G, L, E, input G_IN, input L_IN,
input E_IN, input wire [3:0] A, B);

    assign G = (A > B) || ((A == B) && G_IN);
    assign L = (A < B) || ((A == B) && L_IN);
    assign E = ((A == B) && E_IN);

endmodule
```

d)

```
module Comparador_4bits (output wire G, L, E, input G_IN, input L_IN,
input E_IN, input wire [3:0] A, B);

    assign G = (A > B) || ((A == B) && G_IN);
    assign L = (A < B) || ((A == B) && L_IN);
    assign E = ((A == B) && E_IN);

endmodule

module Comparador_8bits (output wire G, L, E, input wire [7:0] A, B);

    wire G_old, L_old, E_old;
    Comparador_4bits c1(G_old, L_old, E_old, 1'b0, 1'b0, 1'b1, A[3:0],
B[3:0]);
    Comparador_4bits c2(G, L, E, G_old, L_old, E_old, A[7:4], B[7:4]);

endmodule
```

e)

```
module stimulus;

    // Inputs
    reg [7:0] A;
    reg [7:0] B;

    // Outputs
    wire G;
    wire L;
    wire E;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    Comparador_8bits uut (
        .A(A),
        .B(B),
        .G(G),
        .L(L),
        .E(E)
    );

    initial begin
        $dumpfile ("waves.vcd");
        $dumpvars (0, stimulus);
    end

endmodule
```

```

// Initialize Inputs
A = 8'b10000000;
B = 8'b10000000;

#20 A = 8'b11111111;
#20 B = 8'b11111111;
#20 A = 8'b10000000;
#20 B = 8'b10000000;
#20 A = 8'b11111111;
#20 B = 8'b11111111;
#20 A = 8'b10000000;
#20 B = 8'b10000000;
#20 A = 8'b11111111;
#20 B = 8'b11111111;
#20 A = 8'b10000000;
#20 B = 8'b10000000;
#20 A = 8'b11111111;
#20 B = 8'b11111111;
#20 A = 8'b10000000;
#20 B = 8'b10000000;

$finish;
end
initial begin
    $monitor ("T=%3d A=%d,B=%d,G=%d L=%d E=%d \n", $time, A, B, G,
L, E);
end
endmodule

```

**Imagem das formas de onda obtidas utilizando a bancada de testes descrita acima:**

